

Schematy kabli komunikacyjnych do połączenia kas fiskalnych marki Datecs z komputerem

Spis treści

Kabel do kasy Maluch	3
Kabel do kasy Maluch Bis	3
Kabel do kasy Maluch E.ko	4
Kabel do kasy Maluch Plus	4
Kabel do kasy Semi E.ko	5
Kabel do kasy Semi Plus	5
Kabel do kasy MP-5000	6
Kabel do kasy MP-500T	6
Kabel do kasy MP-500TA	7
Kabel do kasy MP-54	7
Kabel do kasy MP-55	8
Kabel do kasy MP-56	8
Kabel do kasy MIDI	9



KABEL DO KASY MALUCH



Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:

Komputer
wtyk USB-A

Kasa
wtyk mini USB

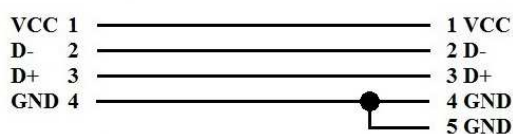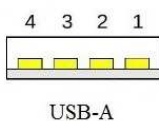

Standardowy kabel USB-A ↔ Mini-B

Kabel pasuje do kas:

- MALUCH
- MALUCH BIS



KABEL DO KASY MALUCH BIS



Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:

Komputer
wtyk USB-A

Kasa
wtyk mini USB

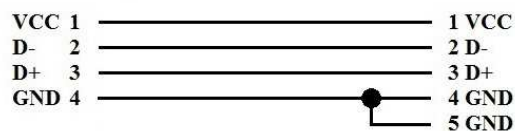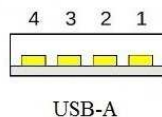

Standardowy kabel USB-A ↔ Mini-B


Kabel pasuje do kas:

- MALUCH
- MALUCH BIS



KABEL DO KASY MALUCH E.KO

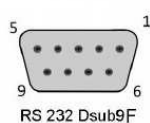Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

Kasa
wtyk mini USB

RxD	2	_____	3	TxD
TxD	3	_____	2	RxD
GND	5	_____	5	GND



Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- MALUCH E.KO
- MALUCH PLUS



KABEL DO KASY MALUCH PLUS

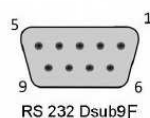Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

Kasa
wtyk mini USB

RxD	2	_____	3	TxD
TxD	3	_____	2	RxD
GND	5	_____	5	GND



Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- MALUCH PLUS
- MALUCH E.KO

KABEL DO KASY SEMI E.KO





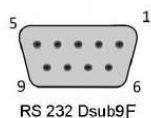Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

Kasa
wtyk telefoniczny
(RJ11) 4 pinowy

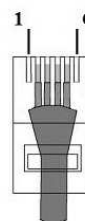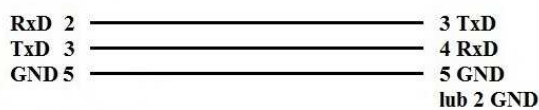

Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- SEMI E.KO
- SEMI PLUS
- MIDI
- MP-54

KABEL DO KASY SEMI PLUS





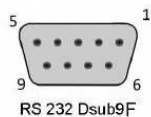Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

Kasa
wtyk telefoniczny
(RJ11) 4 pinowy

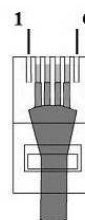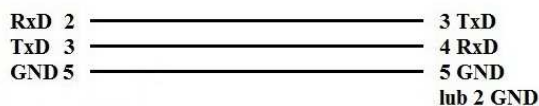

Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- SEMI E.KO
- SEMI PLUS
- MIDI
- MP-54



KABEL DO KASY MP-5000

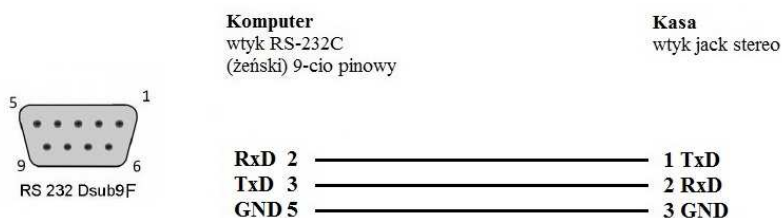Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:




Pozostałe piny nie są podłączone.

Kabel pasuje do kas:
- MP-5000



KABEL DO KASY MP-500T

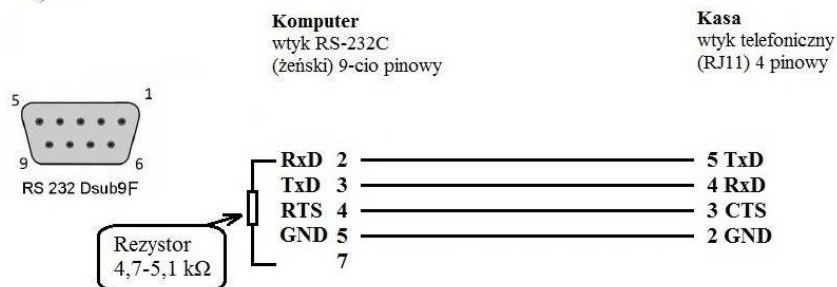Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:




Pozostałe piny nie są podłączone.

Kabel pasuje do kas:
- MP-500T
- MP-500TA
- MP-55
- MP-56

KABEL DO KASY MP-500TA



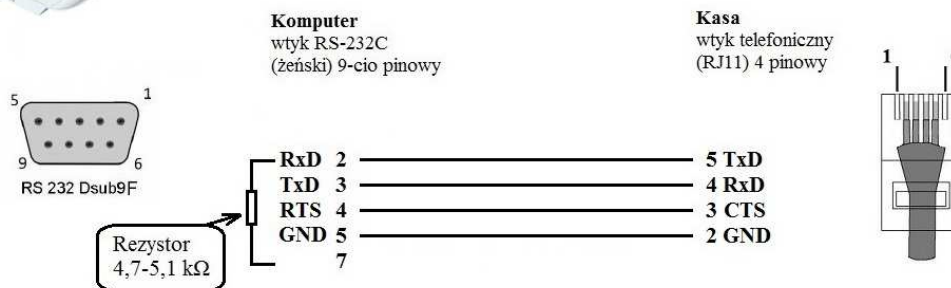Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- MP-500T
- MP-500TA
- MP-55
- MP-56

KABEL DO KASY MP-54



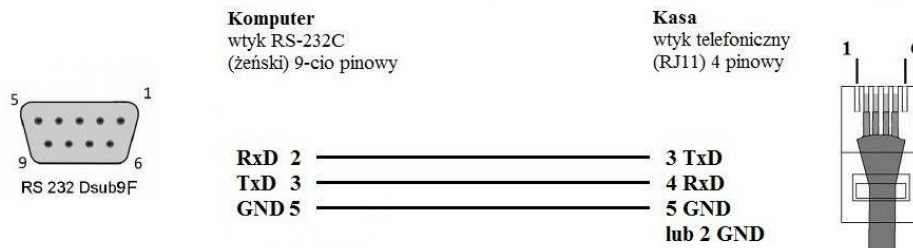Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- SEMI E.KO
- SEMI PLUS
- MIDI
- MP-54

KABEL DO KASY MP-55




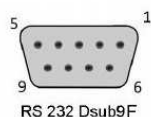
Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Rezystor
4,7-5,1 kΩ

Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

Kasa
wtyk telefoniczny
(RJ11) 4 pinowy

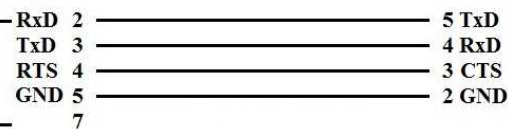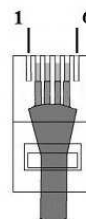

Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- MP-500T
- MP-500TA
- MP-55
- MP-56

KABEL DO KASY MP-56




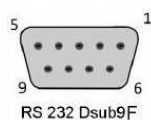
Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



Rezystor
4,7-5,1 kΩ

Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

Kasa
wtyk telefoniczny
(RJ11) 4 pinowy

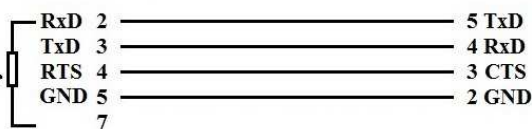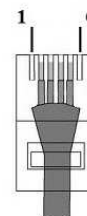

Pozostałe piny nie są podłączone.


Kabel pasuje do kas:

- MP-500T
- MP-500TA
- MP-55
- MP-56

KABEL DO KASY MIDI



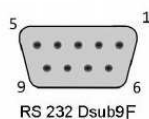Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:




Komputer
wtyk RS-232C
(żeński) 9-cio pinowy

RxD 2
TxD 3
GND 5

Kasa
wtyk telefoniczny
(RJ11) 4 pinowy

3 TxD
4 RxD
5 GND
lub 2 GND

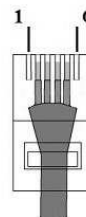

Pozostałe piny nie są podłączone.

Kabel pasuje do kas:

- SEMI E.KO
- SEMI PLUS
- MIDI
- MP-54